



Universidade Federal  
do Rio de Janeiro  

---

Escola Politécnica

EEL480 - Laboratório de Sistemas Digitais  
Prof. Luís Henrique Maciel

# Hangman Game em VHDL

Christian Marques de Oliveira Silva  
**DRE:** 117.214.742

Rio de Janeiro  
2021

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>2</b>
2.1	Estados . . . . .	2
2.2	Entradas e Saídas . . . . .	3
2.3	Forma de projeção . . . . .	4
2.4	Módulos . . . . .	4
2.4.1	Display . . . . .	4
2.4.2	Verificação de Letra . . . . .	6
2.4.3	Manipulador de Estados . . . . .	9
2.4.4	Hangman Game . . . . .	11
2.4.5	Interface com o LabsLand . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Funcionamento no Labsland</b>	<b>16</b>
3.1	Esperando início do jogo . . . . .	16
3.2	Jogando . . . . .	17
3.3	Ganhou . . . . .	17
3.4	Perdeu . . . . .	18
<b>4</b>	<b>Conclusões</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Referências</b>	<b>19</b>

# 1 Introdução

O objetivo deste projeto foi criar um jogo da forca (Hangman Game) descrito em VHDL<sup>1</sup>. A diferença é que ao invés de letras, serão utilizados número de 0 a 15. Ainda, caso o jogador erre 3 letras, o mesmo perde o jogo.



Figura 1: Diagrama lógico do jogo

Como ilustrado na imagem acima, existem algumas entradas e saídas do jogo que é importante pontuar:

- **Botões de Letras:** São os 16 botões que representam as “palavras” que o jogador tentará adivinhar. O botão fica pressionado, então não permite esquecer o que já foi inserido anteriormente;
- **Letras Ocultas:** É a “palavra” que o jogador tentará adivinhar. O que ficou configurado no código foi “FOCADA”;
- **Reinício:** É o botão que é usado para iniciar o jogo, sendo importante no momento em que inicia a primeira partida e, também, quando o jogador perde ou ganha;
- **Vida Restante:** Indica a quantidade de vidas que o jogador ainda tem. Ao todo são 3, logo, essa é a quantidade de LEDs de sinalização. Quando todos se apagarem o jogador perdeu;
- **Clock:** É um sinal interno para sincronizar os processos e possui frequência de 50MHz;

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Estados

Para o jogo realizar suas funções, foi necessária a criação dos seguintes estados: *Waiting*, *Char0*, *Char1*, *Char2*, *Char3*, *Char4*, *Win*, *Lose*. Cada estado “CharX” guarda

---

<sup>1</sup>Very High Speed Integrated Circuit

a entrada correta de letras pelo usuário. Deste modo, como a palavra oculta é “FOCADA”, o 5º caractere certo equivale à vitória (já que a letra “A” se repete). O estado “Waiting” é basicamente o estado inicial e o “Win” e “Lose” representam os estados finais de vitória e derrota, respectivamente.

Abaixo segue o diagrama de estados implementado no jogo.

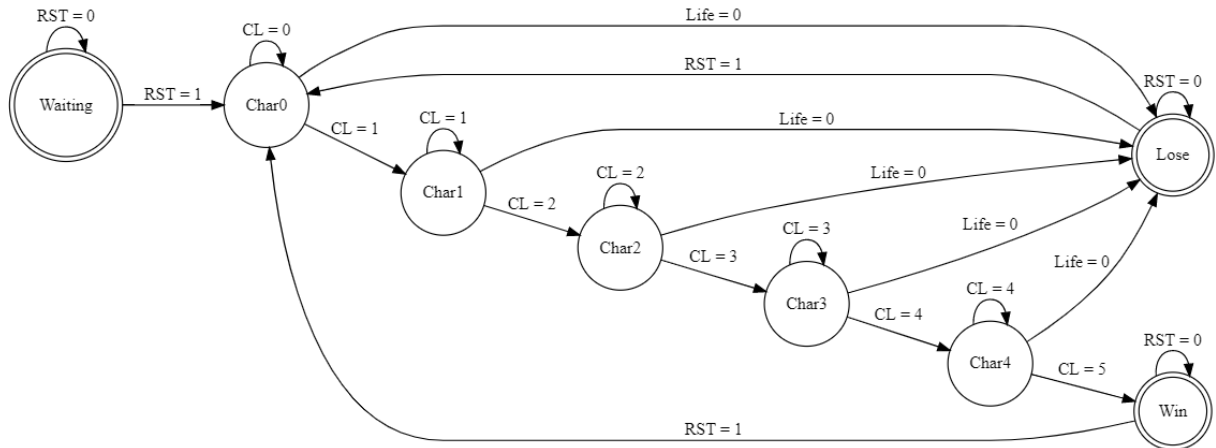


Figura 2: Diagrama de estados

## 2.2 Entradas e Saídas

Abaixo segue a forma encontrada para representar as entradas do jogo situadas no LabsLand: botões de cada letra e o botão de reinício/start.

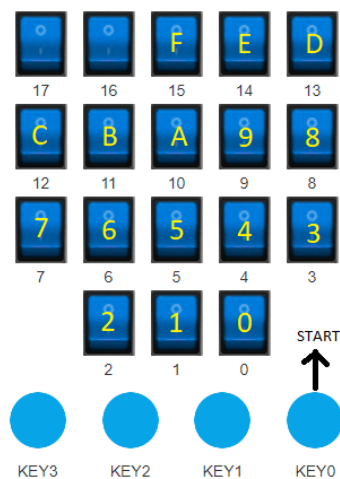


Figura 3: Indicação de entradas do jogo

Abaixo segue a forma encontrada para representar as saídas do jogo no LabsLand: Palavra Oculta, Status do Jogo e Vidas Restantes.

 


Figura 4: Indicação de saídas do jogo

## 2.3 Forma de projeção

A implementação no Quartus<sup>2</sup> foi realizada com um pensamento abstrato dos componentes a serem utilizados, não levando em conta os componentes físicos que existem em CI's<sup>3</sup> comerciais. Essa forma de abstração de funcionamento permitiu sua rápida criação.

Abaixo segue uma representação da hierarquia de componentes, em que o bloco que está no início da seta envia os sinais para o bloco que está no fim da mesma com o propósito de obter sua saída.

 


Figura 5: Diagrama geral de componentes

## 2.4 Módulos

Os módulos serão abordados do menor nível de hierarquia até o maior para facilitar a compreensão, uma vez que os mesmos não dependem de nenhum componente para a compreensão de seu funcionamento.

### 2.4.1 Display

#### 2.4.1.1 Descrição

<sup>2</sup>Software utilizado para a criação do código e teste do mesmo pela funcionalidade de formas de onda.

<sup>3</sup>Circuitos Integrados

O objetivo deste módulo é facilitar a visualização na tela dos números exibidos, tanto as letras ocultas (números em hexadecimal de 0 a F), como os caracteres de controle: letra oculta (“-”), ganhou o jogo (“G”) e perdeu o jogo (“P”).



Figura 6: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Display

### 2.4.1.2 Código

Como os displays do LabsLand 2021 possuem Anodo Comum<sup>4</sup>, o nível lógico de ativação é baixo (0).

```

1  -- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
2  -- Autor: Christian Marques de Oliveira Silva
3  -- Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
4  --
5  -- Objetivo: Exibir valor em um display de 7 segmentos
6  --
7  -- Entradas:  VALUE_IN, CLK
8  -- Saídas:    DISPLAY_OUT
9  --
10 -----
11 -----
12 -- Bibliotecas
13 -----
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16 use IEEE.numeric_std.all;
17 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
18 -----
19 -----
20 -- Entidade Principal
21 -----
22 entity display_7seg is
23 port(
24     VALUE_IN  : in  std_logic_vector(4 downto 0); -- Codico de entrada para visualizacao (4=0culto, 3=0=valores)
25     CLK       : in  std_logic;                    -- Sinal de atualizacao dos estados
26     DISPLAY_OUT : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Segmentos a serem acesos
27 end display_7seg;
28 -----
29 -----
30 -- Arquitetura Principal
31 -----
32 architecture hardware of display_7seg is
33 begin
34     process(CLK)
35     begin
36         if (rising_edge(CLK)) then
37             case VALUE_IN is
38                 --
39                 when "00000" => DISPLAY_OUT <= "1000000"; -- "0"
40                 when "00001" => DISPLAY_OUT <= "1111001"; -- "1"
41                 when "00010" => DISPLAY_OUT <= "0100100"; -- "2"
42                 when "00011" => DISPLAY_OUT <= "0110000"; -- "3"
43                 when "00100" => DISPLAY_OUT <= "0011001"; -- "4"
44                 when "00101" => DISPLAY_OUT <= "0010010"; -- "5"
45                 when "00110" => DISPLAY_OUT <= "0000011"; -- "6"
46                 when "00111" => DISPLAY_OUT <= "1111000"; -- "7"
47                 when "01000" => DISPLAY_OUT <= "0000000"; -- "8"
48                 when "01001" => DISPLAY_OUT <= "0011000"; -- "9"
49                 when "01010" => DISPLAY_OUT <= "0001000"; -- "A"
50                 when "01011" => DISPLAY_OUT <= "0000011"; -- "B"
51                 when "01100" => DISPLAY_OUT <= "1000110"; -- "C"
52                 when "01101" => DISPLAY_OUT <= "0100001"; -- "D"
53                 when "01110" => DISPLAY_OUT <= "0000110"; -- "E"
54                 when "01111" => DISPLAY_OUT <= "0000110"; -- "F"
55                 when "10000" => DISPLAY_OUT <= "1110111"; -- "-"
56                 when "10001" => DISPLAY_OUT <= "1000010"; -- "G"
57                 when "10010" => DISPLAY_OUT <= "0001100"; -- "P"
58                 when others => DISPLAY_OUT <= "1111111"; -- "apagado"
59             end case;
60         end if;
61     end process;
62 end hardware;
63 -----
64 -----

```

Figura 7: Código em VHDL do Display

<sup>4</sup>Todos os pinos positivos dos segmentos conectados pelo positivo

## 2.4.2 Verificação de Letra

### 2.4.2.1 Descrição

O objetivo deste módulo é receber as entradas do jogador e detectar se a letra clicada é uma das corretas. Caso seja, atualiza a máscara<sup>5</sup>, do contrário, diminui a quantidade de vida do participante.



Figura 8: Diagrama de entradas e saídas do Módulo de Verificação de Letras

### 2.4.2.2 Código

O desenvolvimento contou bastante com o recurso “process”, sendo utilizado um para cada botão de modo que cada um deles ou atualiza a máscara (sendo um botão correto) ou insere a posição de erro em um vetor para que a vida seja calculada posteriormente. Para isso que existe o processo com o loop.

Abaixo seguem os códigos que foram divididos em 2 imagens para ser possível visualizar o conteúdo, uma vez que são muitas linhas.

---

<sup>5</sup>Máscara: É um indicador de qual letra já foi descoberta, onde as que não foram possuem valor “0” em sua posição e as que já foram recebem “1”. Essa estrutura facilita a análise de mudança de estados, além da verificação de qual letra pode ser exibida na tela.

```

1  -- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
2  -- Autor: Christian Marques de Oliveira Silva
3  -- Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
4  --
5  -- Objetivo: Detectar se a letra inserida eh valida e fazer a mascara do que deve ser exibido
6  --
7  -- Entradas:  KEYBOARD, START, CLK
8  -- Sairas:    MASK, LIFE
9  -----
10 -----
11 -----
12 -- Bibliotecas
13 -----
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16 use IEEE.numeric_std.all;
17 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
18 -----
19 -----
20 -- Entidade Principal
21 -----
22 entity Letter_verification is
23 port(
24     KEYBOARD      : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Teclado com todas as "letras" de 4 bits possiveis (de 0 a 15)
25     START         : in std_logic;                    -- Sinal de atualizacao dos estados
26     CLK           : in std_logic;                    -- Sinal de atualizacao dos estados
27     MASK          : out std_logic_vector(5 downto 0); -- Mascara que determina quais letras foram acertadas e serao exibidas
28     LIFE          : out std_logic_vector(1 downto 0); -- Vida restante: 3 (completa) a 0 (perdeu o jogo)
29 );
30 end Letter_verification;
31 -----
32 -----
33 -- Arquitetura Principal
34 -----
35 architecture hardware of Letter_verification is
36     SIGNAL MASK_CTRL : std_logic_vector(5 downto 0) := (others => '0'); -- Controle da mascara de ativacao (letra correta)
37     SIGNAL ERROR_CTRL : std_logic_vector(10 downto 0) := (others => '0'); -- Controle do subtrator de vidas (letra errada)
38     -- Sinal de Controle da vida restante
39     SIGNAL LIFE_CTRL : std_logic_vector(1 downto 0) := "11"; -- Controle das vidas restantes
40 begin
41     MASK <= MASK_CTRL;
42
43     life_process: PROCESS(CLK)
44     VARIABLE life_counter : std_logic_vector(1 downto 0) := "11"; -- Vidas restantes
45     BEGIN
46         IF (rising_edge(CLK)) THEN
47             life_counter := "11";
48             FOR index IN 0 TO 10 LOOP
49                 IF ((ERROR_CTRL(index) = '1') and (life_counter > 0)) THEN
50                     life_counter := life_counter - 1;
51                 END IF;
52             END LOOP;
53             LIFE_CTRL <= life_counter;
54             LIFE <= LIFE_CTRL;
55         END PROCESS life_process;
56
57     -----
58     -- Letras corretas
59     -----
60     -- Letra F
61     button15_process: PROCESS(KEYBOARD(15), START)
62     BEGIN
63         IF (START = '1') THEN
64             MASK_CTRL(5) <= '0';
65         ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(15))) THEN
66             MASK_CTRL(5) <= '1';
67         END IF;
68     END PROCESS button15_process;
69
70     -- Letra O
71     button0_process: PROCESS(KEYBOARD(0), START)
72     BEGIN
73         IF (START = '1') THEN
74             MASK_CTRL(4) <= '0';
75         ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(0))) THEN
76             MASK_CTRL(4) <= '1';
77         END IF;
78     END PROCESS button0_process;
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

```

Figura 9: Código em VHDL da Verificação de Letras - Parte 1



```

91 -- Letra C
92 button12_process: PROCESS(KEYBOARD(12), START)
93 BEGIN
94     IF (START = '1') THEN
95         MASK_CTRL(3) <= '0';
96
97     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(12))) THEN
98         MASK_CTRL(3) <= '1';
99     END IF;
100
101 END PROCESS button12_process;
102
103 -- Letra A
104 button10_process: PROCESS(KEYBOARD(10), START)
105 BEGIN
106     IF (START = '1') THEN
107         MASK_CTRL(0) <= '0';
108         MASK_CTRL(2) <= '0';
109
110     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(10))) THEN
111         MASK_CTRL(0) <= '1';
112         MASK_CTRL(2) <= '1';
113     END IF;
114
115 END PROCESS button10_process;
116
117 -- Letra D
118 button13_process: PROCESS(KEYBOARD(13), START)
119 BEGIN
120     IF (START = '1') THEN
121         MASK_CTRL(1) <= '0';
122
123     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(13))) THEN
124         MASK_CTRL(1) <= '1';
125     END IF;
126
127 END PROCESS button13_process;
128 -----
129
130 -----
131 -- Letras invalidas
132 -----
133 button1_process: PROCESS(KEYBOARD(1), START)
134 BEGIN
135
136     IF (START = '1') THEN
137         ERROR_CTRL(0) <= '0';
138
139     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(1))) THEN
140         ERROR_CTRL(0) <= '1';
141     END IF;
142
143 END PROCESS button1_process;
144
145 button2_process: PROCESS(KEYBOARD(2), START)
146 BEGIN
147
148     IF (START = '1') THEN
149         ERROR_CTRL(1) <= '0';
150
151     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(2))) THEN
152         ERROR_CTRL(1) <= '1';
153     END IF;
154
155 END PROCESS button2_process;
156
157 button3_process: PROCESS(KEYBOARD(3), START)
158 BEGIN
159
160     IF (START = '1') THEN
161         ERROR_CTRL(2) <= '0';
162
163     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(3))) THEN
164         ERROR_CTRL(2) <= '1';
165     END IF;
166
167 END PROCESS button3_process;
168
169 button4_process: PROCESS(KEYBOARD(4), START)
170 BEGIN
171
172     IF (START = '1') THEN
173         ERROR_CTRL(3) <= '0';
174
175     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(4))) THEN
176         ERROR_CTRL(3) <= '1';
177     END IF;
178
179 END PROCESS button4_process;
180
181
182 button5_process: PROCESS(KEYBOARD(5), START)
183 BEGIN
184
185     IF (START = '1') THEN
186         ERROR_CTRL(4) <= '0';
187
188     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(5))) THEN
189         ERROR_CTRL(4) <= '1';
190     END IF;
191
192 END PROCESS button5_process;
193
194 button6_process: PROCESS(KEYBOARD(6), START)
195 BEGIN
196
197     IF (START = '1') THEN
198         ERROR_CTRL(5) <= '0';
199
200     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(6))) THEN
201         ERROR_CTRL(5) <= '1';
202     END IF;
203
204 END PROCESS button6_process;
205
206 button7_process: PROCESS(KEYBOARD(7), START)
207 BEGIN
208
209     IF (START = '1') THEN
210         ERROR_CTRL(6) <= '0';
211
212     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(7))) THEN
213         ERROR_CTRL(6) <= '1';
214     END IF;
215
216 END PROCESS button7_process;
217
218 button8_process: PROCESS(KEYBOARD(8), START)
219 BEGIN
220
221     IF (START = '1') THEN
222         ERROR_CTRL(7) <= '0';
223
224     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(8))) THEN
225         ERROR_CTRL(7) <= '1';
226     END IF;
227
228 END PROCESS button8_process;
229
230 button9_process: PROCESS(KEYBOARD(9), START)
231 BEGIN
232
233     IF (START = '1') THEN
234         ERROR_CTRL(8) <= '0';
235
236     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(9))) THEN
237         ERROR_CTRL(8) <= '1';
238     END IF;
239
240 END PROCESS button9_process;
241
242 button11_process: PROCESS(KEYBOARD(11), START)
243 BEGIN
244
245     IF (START = '1') THEN
246         ERROR_CTRL(9) <= '0';
247
248     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(11))) THEN
249         ERROR_CTRL(9) <= '1';
250     END IF;
251
252 END PROCESS button11_process;
253
254 button14_process: PROCESS(KEYBOARD(14), START)
255 BEGIN
256
257     IF (START = '1') THEN
258         ERROR_CTRL(10) <= '0';
259
260     ELSIF (rising_edge(KEYBOARD(14))) THEN
261         ERROR_CTRL(10) <= '1';
262     END IF;
263
264 END PROCESS button14_process;
265 -----
266 end hardware;
267 -----

```

Figura 10: Código em VHDL da Verificação de Letras - Parte 2

### 2.4.2.3 Simulação

Foi criada uma simulação no Quartus para testar o comportamento das vidas restantes e da máscara de acerto, obtendo-se o seguinte resultado:

 


Figura 11: Simulação WF do módulo de Verificação de Letras

## 2.4.3 Manipulador de Estados

### 2.4.3.1 Descrição

O objetivo deste módulo é dada a situação atual da máscara, a quantidade de vida restante e o estado que se encontra, seguir para outro estado ou continuar. Obviamente que também reseta em caso de vitória ou derrota.



Figura 12: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Manipulador de Estados

### 2.4.3.2 Código

Basicamente é dividido em 2 etapas. A primeira verifica e atualiza a mudança de estados. A segunda realiza a adequação do estado atual para a variável de saída que informa o estado através de uma codificação.

Abaixo seguem os códigos que foram divididos em 2 imagens para ser possível visualizar o conteúdo, uma vez que são muitas linhas.

```

1  -- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
2  -- Autor: Christian Marques de Oliveira Silva
3  -- Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
4  --
5  -- Objetivo: Manipular os estados do sistema baseado no estado atual e nas entradas
6  --
7  -- Entradas:  MASK, LIFE, START, CLK
8  -- Saídas:    STATE_OUT
9  -----
10 -----
11 -----
12 -- Bibliotecas
13 -----
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16 use IEEE.numeric_std.all;
17 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
18 -----
19 -----
20 -- Entidade Principal
21 -----
22 entity state_handler is
23 port(
24     MASK          : in std_logic_vector(5 downto 0); -- Mascara que determina quais letras foram acertadas e serao exibidas
25     LIFE          : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Vida restante: 3 (completa) a 0 (perdeu o jogo)
26     START         : in std_logic;                  -- Comando para comecar o jogo
27     CLK           : in std_logic;                  -- Sinal de atualizacao dos estados
28     STATE_OUT     : out std_logic_vector(2 downto 0) -- Estado das palavras: 0-4 (N letras certas), 5 (win), 6 (lose) e 7 (waiting)
29 );
30 end state_handler;
31 -----
32 -----
33 -- Arquitetura Principal
34 -----
35 architecture hardware of state_handler is
36 -- Criacao dos estados
37 type GAME_STATE is (Waiting, Char0, Char1, Char2, Char3, Char4, Win, Lose);
38 signal current_state: GAME_STATE := Waiting;
39 signal next_state: GAME_STATE := Char0;
40
41 -- Funcao para obter a quantidade de letras diferentes situadas na mascara
42 function GET_NUMBER_VALID_LETTERS (MASK_INPUT : in std_logic_vector) return std_logic_vector is
43     variable letters : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
44 begin
45     for index in 1 to MASK_INPUT'length-1 loop
46         if (MASK_INPUT(index) = '1') then
47             letters := letters + 1;
48         end if;
49     end loop;
50
51     return letters;
52 end function GET_NUMBER_VALID_LETTERS;
53
54 begin
55     -- Transicao de estados
56     change_state: process (START, MASK, CLK)
57     begin
58         -- Caso esteja em espera e receba o comando da start, o estado atual passa a ser o de CHAR_0 e o proximo CHAR_1
59         if (((current_state = Waiting) or (current_state = Win) or (current_state = Lose)) and (START = '1') and rising_edge(CLK)) then
60             current_state <= Char0;
61             next_state <= Char1;
62
63             -- Caso esteja em CHAR_0 e possua 1 letra valida na mascara, o estado atual passa a ser o de CHAR_1 e o proximo CHAR_2
64             elsif ((current_state = Char0) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "001") and rising_edge(CLK)) then
65                 current_state <= next_state;
66                 next_state <= Char2;
67
68             -- Caso esteja em CHAR_1 e possua 2 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de CHAR_2 e o proximo CHAR_3
69             elsif ((current_state = Char1) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "010") and rising_edge(CLK)) then
70                 current_state <= next_state;
71                 next_state <= Char3;
72
73             -- Caso esteja em CHAR_2 e possua 3 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de CHAR_3 e o proximo CHAR_4
74             elsif ((current_state = Char2) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "011") and rising_edge(CLK)) then
75                 current_state <= next_state;
76                 next_state <= Char4;
77
78             -- Caso esteja em CHAR_3 e possua 4 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de CHAR_4 e o proximo WIN
79             elsif ((current_state = Char3) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "100") and rising_edge(CLK)) then
80                 current_state <= next_state;
81                 next_state <= Win;
82
83             -- Caso esteja em CHAR_4 e possua 5 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de WIN
84             elsif ((current_state = Char4) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "101") and rising_edge(CLK)) then
85                 current_state <= next_state;
86
87             -- Caso esteja em CHAR_4 e possua 5 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de WIN
88             elsif ((current_state = Char4) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "101") and rising_edge(CLK)) then
89                 current_state <= next_state;
90
91             -- Caso esteja em CHAR_4 e possua 5 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de WIN
92             elsif ((current_state = Char4) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "101") and rising_edge(CLK)) then
93                 current_state <= next_state;
94
95             -- Caso esteja em CHAR_4 e possua 5 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de WIN
96             elsif ((current_state = Char4) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "101") and rising_edge(CLK)) then
97                 current_state <= next_state;
98
99             -- Caso esteja em CHAR_4 e possua 5 letras validas na mascara, o estado atual passa a ser o de WIN
100            elsif ((current_state = Char4) and (GET_NUMBER_VALID_LETTERS(MASK) = "101") and rising_edge(CLK)) then
101                current_state <= next_state;
102            end if;
103        end process;
104    end architecture hardware;

```

Figura 13: Código em VHDL do Manipulador de Estados - Parte 1

```

91
92      -- Caso nao esteja no modo espera e nao houver mais vida restante, o estado atual passa a ser o de LOSE
93      ELSIF ((current_state /= Waiting) and (LIFE = 0) and rising_edge(CLK)) THEN
94          current_state <= Lose;
95
96      -- Mantem os estados atuais
97      ELSE
98          current_state <= current_state;
99          next_state <= next_state;
100
101      END IF;
102
103  END PROCESS change_state;
104
105  -- Atuacao das saidas a partir do estado
106  output_update: PROCESS (current_state)
107  BEGIN
108
109      -- 1 conjunto de letras diferentes descoberta
110      IF ((current_state = Char0)) THEN STATE_OUT <= "000";
111
112      -- 2 conjuntos de letras diferentes descobertas
113      ELSIF ((current_state = Char1)) THEN STATE_OUT <= "001";
114
115      -- 2 conjuntos de letras diferentes descobertas
116      ELSIF ((current_state = Char2)) THEN STATE_OUT <= "010";
117
118      -- 3 conjuntos de letras diferentes descobertas
119      ELSIF ((current_state = Char3)) THEN STATE_OUT <= "011";
120
121      -- 4 conjuntos de letras diferentes descobertas
122      ELSIF ((current_state = Char4)) THEN STATE_OUT <= "100";
123
124      -- 5 conjuntos de letras diferentes descobertas (Venceu o jogo)
125      ELSIF ((current_state = Win)) THEN STATE_OUT <= "101";
126
127      -- Perdeu o jogo
128      ELSIF ((current_state = Lose)) THEN STATE_OUT <= "110";
129
130      -- Aguardando o inicio da partida
131      ELSIF ((current_state = Waiting)) THEN STATE_OUT <= "111";
132
133      END IF;
134
135  END PROCESS output_update;
136
137  end hardware;
138  -----

```

Figura 14: Código em VHDL do Manipulador de Estados - Parte 2

### 2.4.3.3 Simulação

Foi criada uma simulação no Quartus para validar o comportamento do código de saída do estado a partir de todas as entradas, obtendo-se o seguinte resultado:

 


Figura 15: Simulação WF do módulo Manipulador de Estados

## 2.4.4 Hangman Game

### 2.4.4.1 Descrição

O objetivo deste módulo é gerenciar o funcionamento do jogo como um todo. Como os módulos de verificação de letras e manipulador de estados fizeram a maior parte do trabalho, sua função é basicamente controlar a forma de expor isso ao jogador.

 


Figura 16: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Geral do Jogo

#### 2.4.4.2 Código

A lógica ficou bem simples e em um nível de abstração alto, graças às variáveis de máscara e código do estado. Desse modo foi necessário somente fazer a manipulação da saída.

Abaixo seguem os códigos que foram divididos em 2 imagens para ser possível visualizar o conteúdo, uma vez que são muitas linhas.

```

1  -- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
2  -- Autor: Christian Marques de Oliveira Silva
3  -- Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
4  --
5  -- Objetivo: Controlar as ações do jogo como um todo
6  --
7  -- Entradas:  START, CLK, INPUT_LETTERS
8  -- Saídas:    DISPLAY_LETTER(1-6), DISPLAY_STATUS, LIFE_LEDS
9  -----
10 -----
11 -----
12 -- Bibliotecas
13 -----
14 library IEEE;
15 use IEEE.std_logic_1164.all;
16 use IEEE.numeric_std.all;
17 use IEEE.std_logic_unsigned.all;
18 -----
19 -----
20 -----
21 -- Entidade Principal
22 -----
23 entity hangman is
24     port(
25         START          : in std_logic;           -- Comando para começar o jogo
26         CLK             : in std_logic;           -- Sinal de atualização dos estados
27         INPUT_LETTERS   : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Letras de entrada (0 a 15 => 0 a F)
28         DISPLAY_LETTER1 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 1ª letra
29         DISPLAY_LETTER2 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 2ª letra
30         DISPLAY_LETTER3 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 3ª letra
31         DISPLAY_LETTER4 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 4ª letra
32         DISPLAY_LETTER5 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 5ª letra
33         DISPLAY_LETTER6 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 6ª letra
34         DISPLAY_STATUS   : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display do Status do JOGO ("N", "P" ou "G")
35         LIFE_LEDS        : out std_logic_vector(2 downto 0); -- LEDs que indicam a quantidade de vidas restante
36     );
37 end hangman;
38 -----
39 -----
40 -----
41 -- Arquitetura Principal
42 -----
43 architecture hardware of hangman is
44     -- Definição do verificador de letras
45     component letter_verification is
46         port(
47             KEYBOARD      : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Teclado com todas as "letras" de 4 bits possíveis (de 0 a 15)
48             START         : in std_logic;                       -- Sinal de atualização dos estados
49             CLK            : in std_logic;                       -- Sinal de atualização dos estados
50             MASK           : out std_logic_vector(5 downto 0);   -- Mascara que determina quais letras foram acertadas e serão exibidas
51             LIFE           : out std_logic_vector(1 downto 0);   -- Vida restante: 3 (completa) a 0 (perdeu o jogo)
52         );
53     end component;
54
55     -- Definição do manipulador de estados
56     component state_handler is
57         port(
58             MASK           : in std_logic_vector(5 downto 0);   -- Mascara que determina quais letras foram acertadas e serão exibidas
59             LIFE           : in std_logic_vector(1 downto 0);   -- Vida restante: 3 (completa) a 0 (perdeu o jogo)
60             START         : in std_logic;                       -- Comando para começar o jogo
61             CLK            : in std_logic;                       -- Sinal de atualização dos estados
62             STATE_OUT      : out std_logic_vector(2 downto 0);  -- Estado das palavras: 0-4 (N letras certas), 5 (win), 6 (lose) e 7 (waiting)
63         );
64     end component;
65
66     -- Definição do display
67     component display_7seg is
68         port(
69             VALUE_IN       : in std_logic_vector(4 downto 0);   -- Código de entrada para visualização (4=Oculto, 3-0=valores)
70             CLK             : in std_logic;                       -- Sinal de atualização dos estados
71             DISPLAY_OUT     : out std_logic_vector(6 downto 0);  -- Segmentos a serem acesos
72         );
73     end component;
74
75

```

Figura 17: Código em VHDL do Jogo - Parte 1

```

76 -- Variaveis
77 -- Letras da palavra oculta
78 CONSTANT letter6 : std_logic_vector(4 downto 0) := "01111"; -- 16 = "F"
79 CONSTANT letter5 : std_logic_vector(4 downto 0) := "00000"; -- 0 = "O"
80 CONSTANT letter4 : std_logic_vector(4 downto 0) := "01100"; -- 12 = "C"
81 CONSTANT letter3 : std_logic_vector(4 downto 0) := "01010"; -- 10 = "A"
82 CONSTANT letter2 : std_logic_vector(4 downto 0) := "01101"; -- 13 = "D"
83 CONSTANT letter1 : std_logic_vector(4 downto 0) := "01010"; -- 10 = "A"
84
85 -- Constantes de status
86 CONSTANT HIDDEN_LETTER : std_logic_vector(4 downto 0) := "10000"; -- "-"
87 CONSTANT WIN_GAME : std_logic_vector(4 downto 0) := "10001"; -- "G"
88 CONSTANT LOSE_GAME : std_logic_vector(4 downto 0) := "10010"; -- "P"
89 CONSTANT NOTHING : std_logic_vector(4 downto 0) := "11111"; -- ""
90
91 SIGNAL MASK : std_logic_vector(5 downto 0); -- Mascara que determina quais letras foram acertadas e serao exibidas
92 SIGNAL LIFE : std_logic_vector(1 downto 0); -- Vida restante: 3 (completa) a 0 (perdeu o jogo)
93 SIGNAL STATE : std_logic_vector(2 downto 0); -- Estado das palavras: 0-4 (N letras certas), 5 (win), 6 (lose) e 7 (waiting)
94
95 SIGNAL DISPLAY_LETTER_1 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
96 SIGNAL DISPLAY_LETTER_2 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
97 SIGNAL DISPLAY_LETTER_3 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
98 SIGNAL DISPLAY_LETTER_4 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
99 SIGNAL DISPLAY_LETTER_5 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
100 SIGNAL DISPLAY_LETTER_6 : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
101 SIGNAL DISPLAY_STAT : std_logic_vector(4 downto 0) := NOTHING;
102 SIGNAL DISPLAY_LIFE : std_logic_vector(1 downto 0) := "11";
103
104 begin
105
106
107 letter_verification_comp: letter_verification PORT MAP(INPUT_LETTERS, START, CLK, MASK, LIFE);
108
109 state_handler_comp: state_handler PORT MAP(MASK, LIFE, START, CLK, STATE);
110
111 state_proc: PROCESS (CLK, STATE, LIFE, MASK)
112 BEGIN
113     DISPLAY_LIFE <= LIFE;
114
115     IF ((STATE = "110")) THEN
116         DISPLAY_STAT <= LOSE_GAME;
117
118     ELSIF((STATE = "101")) THEN
119         DISPLAY_STAT <= WIN_GAME;
120
121     ELSE
122         DISPLAY_STAT <= NOTHING;
123
124         -- Esperando
125         IF((STATE = "111")) THEN
126             DISPLAY_LETTER_1 <= NOTHING;
127             DISPLAY_LETTER_2 <= NOTHING;
128             DISPLAY_LETTER_3 <= NOTHING;
129             DISPLAY_LETTER_4 <= NOTHING;
130             DISPLAY_LETTER_5 <= NOTHING;
131             DISPLAY_LETTER_6 <= NOTHING;
132
133         ELSE
134             IF (MASK(5) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_6 <= letter6; ELSE DISPLAY_LETTER_6 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
135             IF (MASK(4) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_5 <= letter5; ELSE DISPLAY_LETTER_5 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
136             IF (MASK(3) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_4 <= letter4; ELSE DISPLAY_LETTER_4 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
137             IF (MASK(2) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_3 <= letter3; ELSE DISPLAY_LETTER_3 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
138             IF (MASK(1) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_2 <= letter2; ELSE DISPLAY_LETTER_2 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
139             IF (MASK(0) = '1') THEN DISPLAY_LETTER_1 <= letter1; ELSE DISPLAY_LETTER_1 <= HIDDEN_LETTER; END IF;
140         END IF;
141     END IF;
142 END PROCESS state_proc;
143
144
145
146
147
148
149
150 display6_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_6, CLK, DISPLAY_LETTER6);
151 display5_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_5, CLK, DISPLAY_LETTER5);
152 display4_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_4, CLK, DISPLAY_LETTER4);
153 display3_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_3, CLK, DISPLAY_LETTER3);
154 display2_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_2, CLK, DISPLAY_LETTER2);
155 display1_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_LETTER_1, CLK, DISPLAY_LETTER1);
156
157 display_status_comp: display_7seg PORT MAP(DISPLAY_STAT, CLK, DISPLAY_STATUS);
158
159 LIFE_LEDS <= "000" when DISPLAY_LIFE = "00" else
160 "001" when DISPLAY_LIFE = "01" else
161 "011" when DISPLAY_LIFE = "10" else
162 "111" when DISPLAY_LIFE = "11";
163
164 end hardware;
165

```

Figura 18: Código em VHDL do Jogo - Parte 2

#### 2.4.4.3 Simulação

Foi criada uma simulação no Quartus para validar de modo geral funcionamento do jogo, obtendo-se o seguinte resultado:

 


Figura 19: Simulação WF do módulo Geral do Jogo

## 2.4.5 Interface com o LabsLand

### 2.4.5.1 Descrição

O objetivo deste módulo é somente encapsular todos os demais componentes já criados para interagir com o LabsLand 2021. Sua função é facilitar a leitura do código, uma vez que os vetores do LabsLand 2021 não possuem nomes adequados com a lógica de funcionamento do jogo.

 


Figura 20: Diagrama de entradas e saídas do Módulo Interface com o LabsLand

### 2.4.5.2 Código

A implementação tornou-se bem simples com o uso de *signal's*, pois toda a lógica já estava implementada nos componentes criados neste módulo, restando somente o preenchimento correto e utilização para as saídas nas ocasiões devidas. Como o botão de reinício é do tipo normalmente alto, o nível lógico enviado para o componente é invertido.



```

1  -- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
2  -- Autor: Christian Marques de Oliveira Silva
3  -- Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
4  --
5  -- Objetivo: Interfacear os pinos do LabsLand com o componente do jogo. Isso permite que as variáveis
6  --           do jogo sejam mais intuitivas.
7  --
8  -- Entradas:  V_SW, V_BT, G_CLOCK_50
9  -- Saídas:    G_HEX(7-2), G_HEX0, G_LED
10 --
11 -----
12
13 -----
14 -- Bibliotecas
15 -----
16 library IEEE;
17 use IEEE.std_logic_1164.all;
18 -----
19
20 -----
21 -- Entidade Principal
22 -----
23 entity LabsLand is port(
24     V_SW      : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Entradas das letras
25     V_BT      : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Botao de Start
26     G_CLOCK_50 : in std_logic;                  -- Clock para o funcionamento do sistema
27     G_HEX7     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 6
28     G_HEX6     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 5
29     G_HEX5     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 4
30     G_HEX4     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 3
31     G_HEX3     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 2
32     G_HEX2     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Letra 1
33     G_HEX0     : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Status do jogo
34     G_LED      : out std_logic_vector(2 downto 0) -- Vidas restantes
35 );
36 end LabsLand;
37
38 -----
39 -- Arquitetura Principal
40 -----
41 architecture hardware of LabsLand is
42
43     -- Definicao do componente
44     component hangman is
45         port(
46             START      : in std_logic; -- Comando para comecar o jogo
47             CLK         : in std_logic; -- Sinal de atualizacao dos estados
48             INPUT_LETTERS : in std_logic_vector(15 downto 0); -- Letras de entrada (0 a 15 => 0 a F)
49             DISPLAY_LETTER1 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 1a letra
50             DISPLAY_LETTER2 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 2a letra
51             DISPLAY_LETTER3 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 3a letra
52             DISPLAY_LETTER4 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 4a letra
53             DISPLAY_LETTER5 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 5a letra
54             DISPLAY_LETTER6 : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display da 6a letra
55             DISPLAY_STATUS  : out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display do Status do Jogo ("P", "G" ou "G")
56             LIFE_LEDS      : out std_logic_vector(2 downto 0) -- LEDs que indicam a quantidade de vidas restante
57         );
58     end component;
59
60 begin
61
62     hangman_game: hangman PORT MAP(not V_BT(0), G_CLOCK_50, V_SW, G_HEX2, G_HEX3, G_HEX4, G_HEX5, G_HEX6, G_HEX7, G_HEX0, G_LED);
63
64 end hardware;
65 -----

```

Figura 21: Código em VHDL da Interface com o LabsLand

## 3 Funcionamento no Labsland

### 3.1 Esperando início do jogo

Abaixo, como o display *G\_HEX0* está apagado, todos os caracteres estão ocultos e não existe nenhum botão ativado, o jogo está aguardando alguma ação do jogador. Assim, está correto.

 


Figura 22: Esperando início do jogo

### 3.2 Jogando

Abaixo, como o display *G\_HEX0* está apagado, existe ao menos um botão ativado e nem todos os caracteres foram descobertos, o jogador está no meio do jogo. E como ainda tem LED de indicação de vida aceso, o jogador realmente não perdeu. Assim, está correto.

 


Figura 23: Partida em execução

### 3.3 Ganhou

Abaixo, com o display *G\_HEX0* mostrando “G” e todos os caracteres foram descobertos, o jogador venceu a partida. E como ainda tem LED de indicação de vida aceso, o jogador realmente não perdeu. Assim, está correto.

 
 


Figura 24: GANHOU a partida (acertou todas as letras ocultas)

### 3.4 Perdeu

Abaixo, com o display *G\_HEX0* mostrando “P” e não existe mais nenhum LED de vida aceso, o jogador perdeu a partida. E como ainda existem caracteres ocultos (mostrando que não foram descobertos), o jogador realmente não venceu. Assim, está correto.

 
 


Figura 25: Perdeu a partida (errou 3 letras)

## 4 Conclusões

O código projetado não apresentou falhas após a conclusão de seu desenvolvimento, cumprindo exatamente o proposto para sua confecção.

Durante a apresentação do trabalho houveram 2 erros por falta de atenção no código (replicação da mesma letra na hora de sair e não segurada do estado de venceu ou perdeu ao final da partida), no entanto, ambos foram corrigidos logo em seguida.

O único momento em que houve um “erro” foi, em um dos testes, quando ao invés da letra F, apareceu um caractere inválido (não programado). A causa desse erro foi porque a FPGA do LabsLand 2021 estava com o segmento central do display mais a esquerda queimado, impossibilitando a visualização do mesmo aceso. A comprovação foi feita testando em outra placa, onde o código voltou a funcionar.

Ainda sobre erros do LabsLand 2021, a documentação do mesmo informa que a ordem dos segmentos dos displays é inversa ao funcionamento real, onde a ordem do MSB ao LSB está trocada.

 


Figura 26: Correção da documentação do LabsLand 2021 para a ordem do display de 7 segmentos

A cima pode ser visto que o MSB do registrador *G\_HEX0* (6) é o segmento descrito como 6, no entanto, o que realmente surte efeito no MSB é o segmento descrito inicialmente como 0. E o mesmo equivale para as outras alterações. O único que se manteve foi o segmento 3. Após realizar as alterações a interação funcionou corretamente.

## 5 Referências

- LabsLand (2021). *Laboratório de FPGA's online*. URL: <https://altera-de2-115-vhdl.ide.labsland.com/> (acesso em 05/10/2021).
- Luís Henrique Maciel (out. de 2021). *EEL480 - Lab. de Sistemas Digitais*. URL: <https://classroom.google.com/u/0/c/MzY4MDYzMzQ5MDc4> (acesso em 05/10/2021).
- Wagner Rambo (2021). *Playlist de FPGA utilizando o Quartus no Youtube*. URL: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTv2\\_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS](https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ8dBTv2_5HS79fVexGTtCMDUp7kjnumS) (acesso em 05/10/2021).